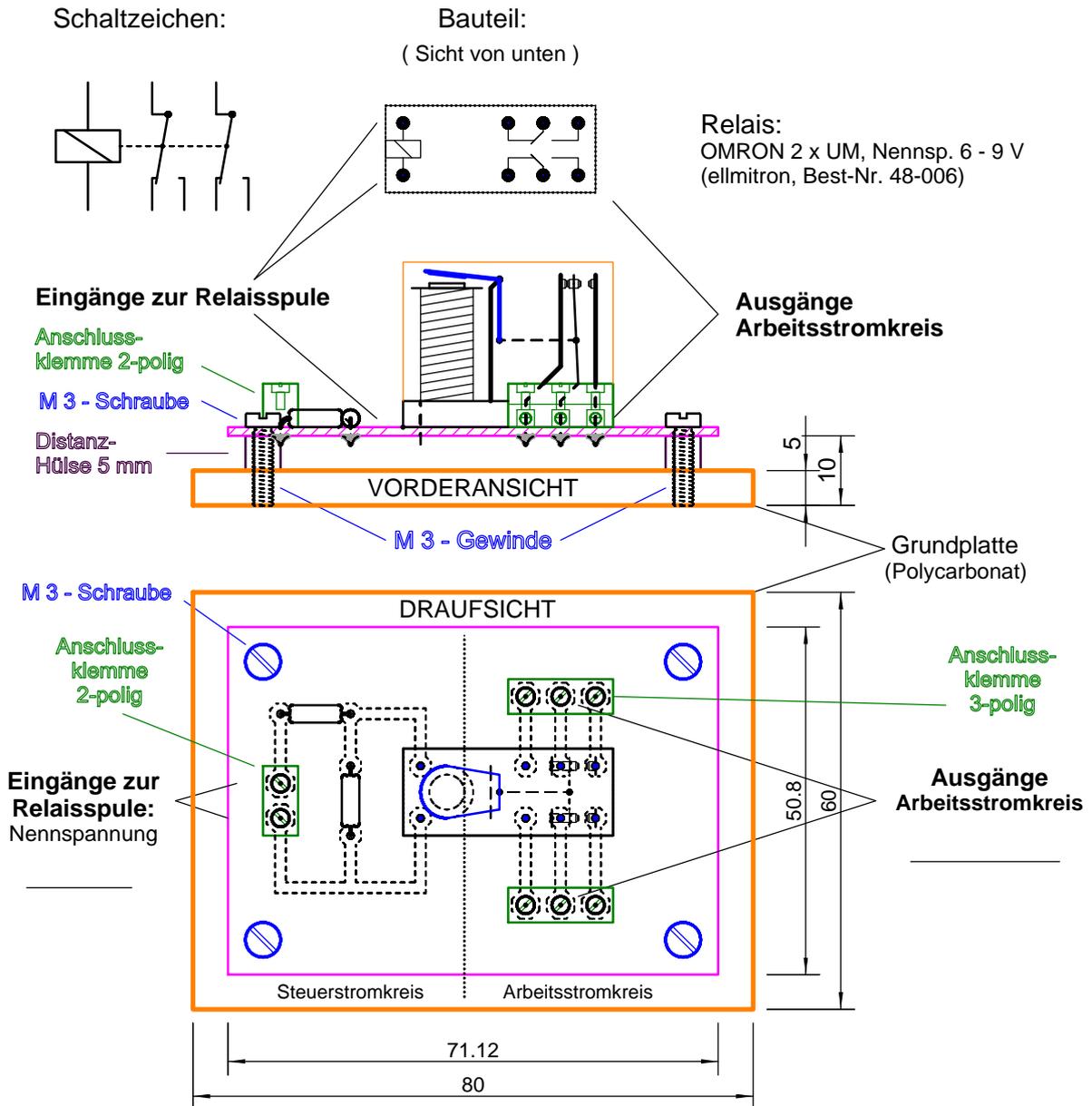



RELAIS - BAUSTEIN mit 2 Wechslern (2 x UM)



Aufgabe 1: Vervollständige oben in der Grafiken die Polung der zwei Dioden!



Layout mit Schutzdioden und Leiterbahnen:

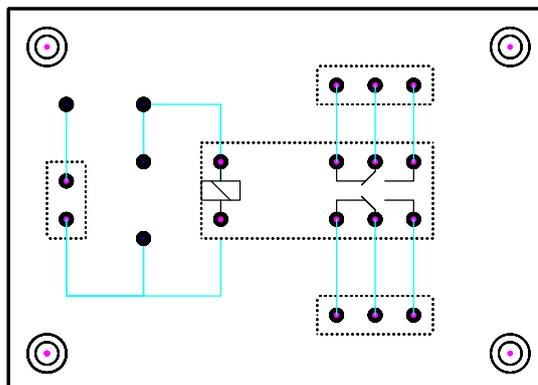

Aufgabe 2:


Vervollständige das Platinenlayout mit den Schaltzeichen der Dioden.



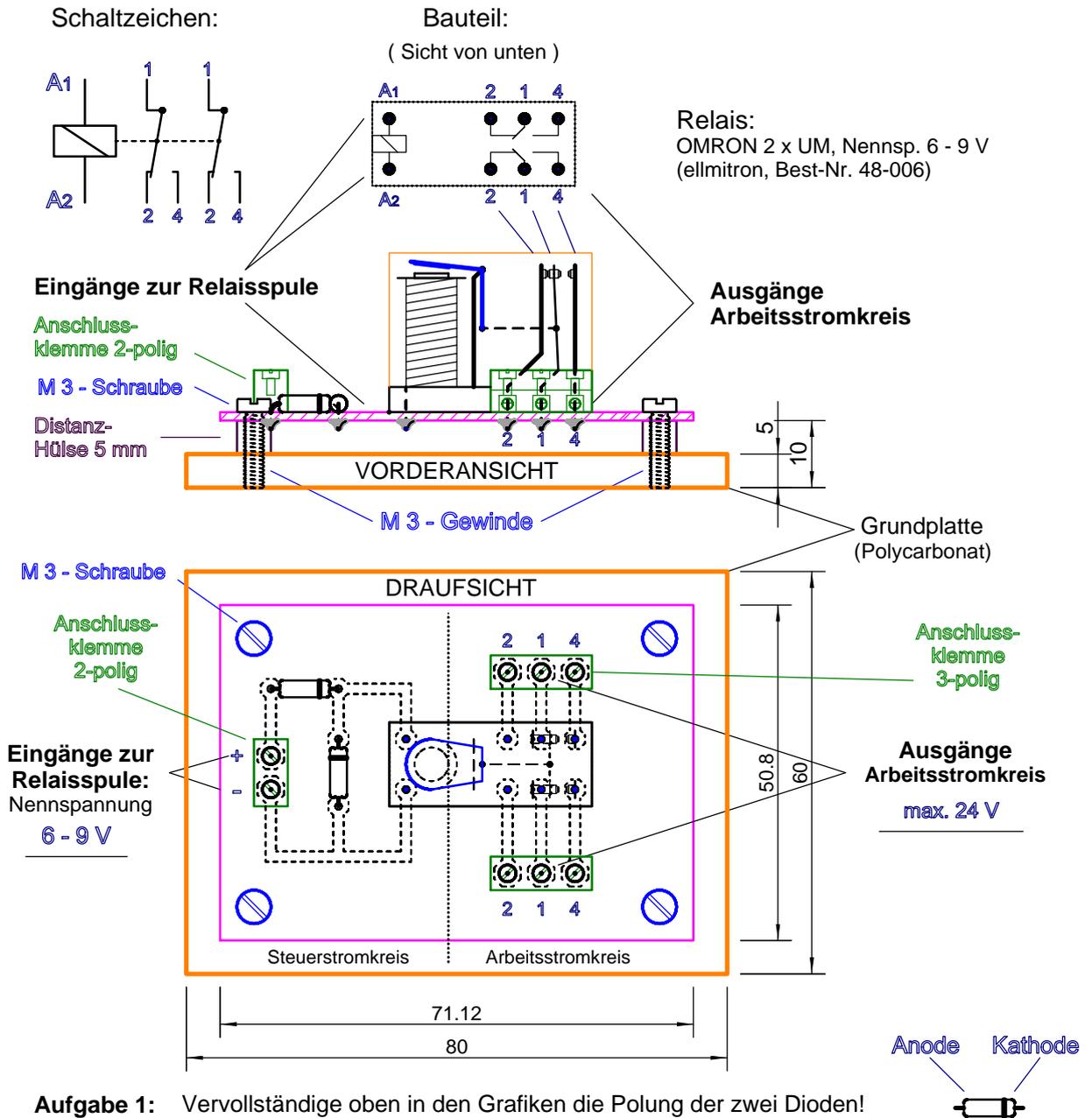
Aufgabe 3:

Bezeichne die Ausgänge im Arbeitsstromkreis mit den Ziffern 1, 2, 4

RELAIS - BAUSTEIN mit 2 Wechslern (2 x UM)



Layout mit Schutzdioden und Leiterbahnen:

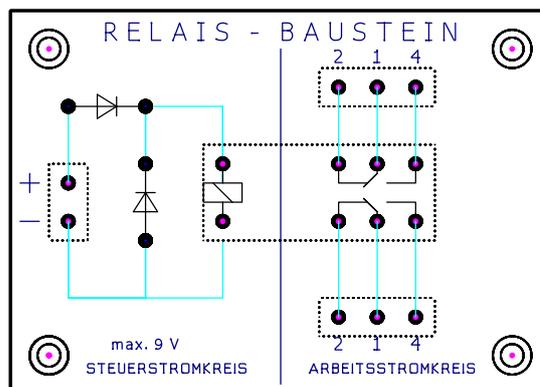

Aufgabe 2:

Vervollständige das Platinenlayout mit den Schaltzeichen der Dioden.



Aufgabe 3:

Bezeichne die Ausgänge im Arbeitsstromkreis mit den Ziffern 1, 2, 4